

# Digitaltechnik

## 6 Speicherelemente



Revision 1.4

Übersicht

Adressen

Read-Only Memory – ROM

Random Access Memory – RAM

Datenbusse

Caches

- ▶ ROM: *read-only memory*
- ▶ RAM: *random-access memory*  
(besser wäre *read and write memory*)
- ▶ SRAM: *static RAM*  
Zustand bleibt solange Strom anliegt
- ▶ DRAM: *dynamic RAM*  
implementiert mit Kondensatoren  
Zustand verliert sich ohne regelmässiges Auffrischen (engl. refresh)



30 pin SIMM



72 pin SIMM



MicroDIMM



184 pin RAMBus RIMM



100 pin DIMM



72 pin  
SODIMM



144 pin SDRAM  
SODIMM



200 pin DDR  
SODIMM



200 pin DDR-2  
SODIMM




168 pin SDRAM DIMM




184 pin DDR DIMM



240 pin DDR-2 DIMM

 

 - ▶ RAM/ROM-Chips speichern viele (Milliarden) Bits
- ▶ Diese Bits werden durch Adressen unterschieden
- ▶ Die Adresse wird binärcodiert übergeben
- ▶ *WE*: Lesen/Schreiben
- ▶ Die Datenleitungen werden sowohl zum Lesen als auch zum Schreiben verwendet



- ▶ RAM/ROM-Chips sind als 2D-Matrix aufgebaut
- ▶ Die Adresse wird in Zeilen- und Spaltenadresse aufgeteilt (engl. *row* und *column*)
- ▶ Die Binärcodierung wird durch einen **Decoder** in eine unäre Codierung umgewandelt

Spezifikation  $n$ -Bit Decoder:

$$dec : \{0, 1\}^n \longrightarrow \{0, 1\}^{2^n}$$

mit

$$\forall i \in \{0, \dots, 2^n - 1\}. dec(x)_i \iff \langle x \rangle = i$$



Beispiel:

$$dec(000) = 00000001$$

$$dec(001) = 00000010$$


$$dec(111) = 10000000$$

## Implementierung:

  



## Rekursionsschema:

 

- ▶ Früher: Diodenmatrizen – manuell verdrahtet
- ▶ PROM: *programmable* ROM
- ▶ EPROM: löschar durch ultravioletttes Licht
- ▶ EEPROM: „elektronisch“ löschar
- ▶ Flash-EEPROM: USB-Sticks, Digitalkameras, IPODs, ...

```
module my_rom16x7(input [3:0] address,  
                  output [6:0] data);
```

```
    reg [6:0] rom [3:0];
```

5

```
    initial begin
```

```
        rom[0]='b1110111;
```

```
        // ... 14 aehnliche Zeilen ...
```

```
        rom[15]='b1101101;
```


10

```
    end
```

```
    assign data=rom[address];
```

```
endmodule
```

 
- ▶ Eigentlich nur Simulations-Modell, Implementierung des ROMs separat
- ▶ Timing mag interessant sein: `assign #5 data = ...`
- ▶ Einfache kombinatorische Logik lässt sich als ROM implementieren
- ▶ EPROM/Flash:  
Programmierung durch Anlegen hoher Spannung (z.B. -12 V)  
Programmierbarkeit wird normalerweise nicht modelliert



- ▶ Schreib- und lesbar
- ▶ Address Line wählt Zelle aus
- ▶ Zustand wird von den gekoppelten Invertiern (Latch) gehalten
- ▶ Auslesen durch Vergleich von *Data* und  $\overline{Data}$




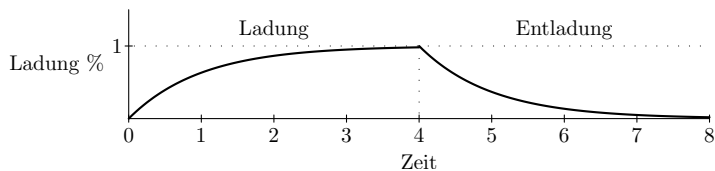- ▶ DRAM verwendet die Kapazität von Kondensatoren
  - ▶ einfacherer und regelmäßigerer Aufbau als SRAM
  - ✓ hohe Integrationsdichte, günstige Fertigungskosten
  - ▶ Aber: langsamerer
- 
- ▶ schnelles aber teures SRAM für Cache Speicher (später)
  - ▶ langsames aber billiges DRAM für Hauptspeicher



 
Speichern elektrische Ladung – für begrenzte Zeit






Bit wird als Kapazität gespeichert und muss ständig aufgefrischt werden

## Anbindung mehrerer Speicherchips:

 



Nein: I/O Pins sind teuer!

 - ▶ Ziel: effektive Nutzung der teuren Verbindungsleitungen
- ▶ Idee: Daten- und Adressleitungen teilen!



- ▶ **Kontrollsignale:**
  - ▶  $\overline{CS}$  (Chip Select) – aktiviert einen bestimmten RAM-Chip
  - ▶  $\overline{WE}$  (Write Enable)
  - ▶  $\overline{OE}$  (Output Enable)
- ▶ unaktiviert sind Ausgaben eines RAM-Chips im Tristate (Z)
- ▶ Schreiben durch Setzen von  $\overline{WE}$ , Lesen durch Setzen von  $\overline{OE}$
- ▶ Interface Constraint:  $\overline{OE}$  und  $\overline{WE}$  sind nie gleichzeitig gesetzt

 

 

```
module my_ram16x8(input [3:0] address,  
                  inout [7:0] data,  
                  input CS, WE, OE);
```


```
5    reg [7:0] ram [3:0];
```

```
    assign data = (!CS && !OE) ? ram[address] : 'bzzzzzzzz;
```

```
10   always @(address, CS, WE)  
       if (!CS && !WE)  
           ram[address] <= data;
```

```
endmodule
```


# Kaskadierung von RAM-Chips

 


Achtung:  $\overline{OE}$  und  $\overline{WE}$  sind active-low!




# Das SRAM auf dem FPGA-Board

 


 

Lesezyklus des IS61LV25616AL von ISSI

 - ▶ Idee: Leitungen sparen durch stückweise Übertragung der Adresse
- ▶ Beispiel: Zeile und Spalte werden getrennt übertragen
- ▶  $\overline{RAS}$ : *Row Address Strobe*,  
 $\overline{CAS}$ : *Column Address Strobe*



 

```
module DRAM8MBIT(input [9:0] address, inout [7:0] data,  
                 input RAS, CAS, WE, OE);
```

```
    reg [9:0] row_addr;
```

```
5    reg [19:0] mem_addr;
```

```
    reg [7:0] mem [0:(1<<19)-1];
```

```
    always @(negedge RAS)
```

```
10    row_addr <= address;
```

```
    always @(negedge CAS) begin
```

```
        mem_addr = (row_addr<<10) + address;
```

```
        if (WE==0)
```


```
15        mem[mem_addr] <= data;
```

```
    end
```

```
    assign data = !OE ? mem[mem_addr] : 'bzzzzzzzz;
```


```
20 endmodule
```

 - ▶ Erinnerung: DRAM langsam/billig, SRAM schnell/teuer
- ▶ Idee: SRAM als schnellen Zwischenspeicher (Cache) für DRAM verwenden
- ▶ „Versteckt“ die Latenz des langsamen DRAMs
- ▶ Oft gute Trefferraten:  $> 90\%$






 - ▶ RAM wird oft sequentiell gelesen
- ▶ Caches sind daher in **Zeilen** organisiert:  
aufeinanderfolgende Adressen (z.B. 256 Bytes)
- ▶ Bus-Bursts: effiziente Übertragung einer ganzen Zeile  
(ggf. mit Interleaving)



# Double Data Rate (DDR) RAM

 

| 4GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 (5-5-5-15) DIMM (Kit of 2)                     | KHX6400D2K2/4G     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4GB 800MHz DDR2 Non-ECC Low-Latency CL4 (4-4-4-12) DIMM (Kit of 2)         | KHX6400D2LLK2/4G   |
| 4GB 1066MHz DDR2 Non-ECC CL5 (5-5-5-15) DIMM (Kit of 2)                    | KHX8500D2K2/4G     |
| 4GB 1066MHz DDR2 Non-ECC CL5 (5-5-5-15) DIMM (Kit of 2) Tall HS            | KHX8500D2T1K2/4G   |
| 4GB 1066MHz DDR2 Non-ECC CL5 (5-5-5-15) DIMM (Kit of 4)                    | KHX8500D2K4/4G     |
| 8GB 800MHz DDR2 Non-ECC Low-Latency CL4 (4-4-4-12) DIMM (Kit of 4)         | KHX6400D2LLK4/8G   |
| <b>HyperX DDR3 1375MHz, 1600MHz, 1625MHz, 1800MHz, 1866MHz and 2000MHz</b> |                    |
| Description                                                                | Part Number        |
| 1GB 1375MHz DDR3 Non-ECC Low-Latency CL7 (7-7-7-20) DIMM                   | KHX11000D3LL/1G    |
| 1GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 (9-9-9-27) DIMM                               | KHX12800D3/1G      |
| 1GB 1625MHz DDR3 Non-ECC Low-Latency CL7 (7-7-7-20) DIMM                   | KHX13000D3LL/1G    |
| 1GB 1625MHz DDR3 Non-ECC Low-Latency CL7 (7-7-7-20) DIMM                   | KHX13000AD3LL/1G   |
| 1GB 1800MHz DDR3 Non-ECC CL8 (8-8-8-24) DIMM                               | KHX14400D3/1G      |
| 1GB 1800MHz DDR3 Non-ECC CL8 (8-8-8-24) DIMM                               | KHX14400AD3/1G     |
| 2GB 1375MHz DDR3 Non-ECC CL9 (9-9-9) DIMM (Kit of 2)                       | KHX11000D3K2/2G    |
| 2GB 1375MHz DDR3 Non-ECC Low-Latency CL7 (7-7-7-20) DIMM                   | KHX11000D3LL/2G    |
| 2GB 1375MHz DDR3 Non-ECC CL7 (7-7-7-20) DIMM (Kit of 2)                    | KHX11000D3LLK2/2G  |
| 2GB 1375MHz DDR3 Non-ECC CL7 (7-7-7-20) DIMM (Kit of 2) Intel XMP          | KHX11000D3LLK2/2GX |
| 2GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 (9-9-9-27) DIMM                               | KHX12800D3/2G      |
| 2GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 (9-9-9-27) DIMM (Kit of 2)                    | KHX12800D3K2/2G    |
| 2GB 1625MHz DDR3 Non-ECC Low-Latency CL7 (7-7-7-20) DIMM                   | KHX13000D3LL/2G    |
| 2GB 1625MHz DDR3 Non-ECC Low-Latency CL7 (7-7-7-20) DIMM (Kit of 2)        | KHX13000D3LLK2/2G  |
| 2GB 1625MHz DDR3 Low Latency CL8 (8-7-7-20) DIMM (Kit of 2) NVIDIA SLI     | KHX13000D3LLK2/2GN |

Beispiel: 2-2-2-5

Aktueller Standard:

1. CAS Latency
2. RAS-to-CAS Delay
3. RAS Precharge
4. Act-to-Precharge Delay