

Digitaltechnik

2 Technologie

Revision 1.05

Abstrakte Schalter

Schalter in Hardware

Integrierte Schaltkreise

Physikalische Aspekte


Latches, Flipflops und Clocks

Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs)

Logikgatter – Logic Gates

- ▶ Grundbaustein von digitalen Schaltungen
- ▶ Implementieren Boole'sche Funktionen
- ▶ Gatter hat mehrere Eingänge, meist einen Ausgang
- ▶ Logische Belegung pro Verbindung (Eingang/Ausgang):
0 oder **1**
- ▶ Physikalische Repräsentation:
0 $\approx$ Spannung **0V**
1 $\approx$ Spannung **3.3V**

Abstrakte Schalter

 

Idee: Schalter geschlossen $\Rightarrow$ oberer und unterer Anschluss verbunden

Inverter und NOR als Beispiel


Inverter logische Negation
invertiert den Eingangswert

x	$\bar{x}$
0	1
1	0

NOR Disjunktion mit anschließender Negation
Ausgang 1 gdw. beide Eingänge 0


x	y	$\overline{x + y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Inverter mit abstrakten Schaltern

 


Wie ein kaputter Mischer in der Dusche für warmes und kaltes Wasser!
(entweder kaltes Wasser von unten, oder warmes von oben)

Inverter mit komplementären Schaltern

 


Warmer Eingang schaltet nur den unteren Schalter!

Inverter mit komplementären Schaltern

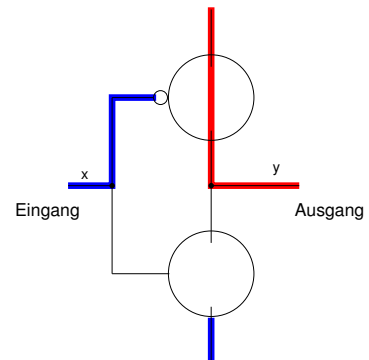


Kalter Eingang schaltet nur den oberen Schalter!


NOR mit abstrakten Schaltern

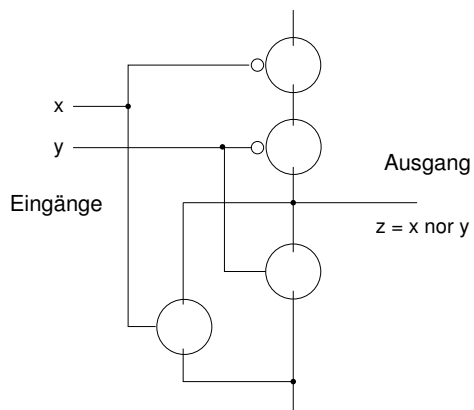


NOR mit abstrakten Schaltern

 

NOR mit abstrakten Schaltern

 

NOR mit abstrakten Schaltern

 


Geläufige Schalter-Implementierungen

Technologie: Physikalische Implementierung eines Schalters

Beispiele:


- Vakuum-Röhre
- BJT: Bipolar Junction Transistor, verwendet in TTL
- TTL: Transistor-Transistor Logik
- FET: Feld Effekt Transistor, verwendet in MOS
- MOS von MOSFET = Metal Oxide Semiconductor
- CMOS: Complementary MOS ([unser Hauptinteresse](#))

NMOS

 


Implementierung eines Schalters mit dotiertem Silizium
 n/p-Dotierung: Überschuss **negativer/positiver** Ladungsträger
 Dual dazu PMOS: Spannungen und logische Zustände jeweils umgekehrt!

NMOS Offen

 


Spannung Gate/Source ≤ 0 V: Schalter offen (kein Strom)

NMOS Geschlossen

 


Spannung Gate/Source > 0 V: Schalter geschlossen
 (pos. Drain/Source Strom)

Schaltbilder

 

CMOS Inverter

 


IN auf 0:
 PMOS schaltet, NMOS sperrt
 $\Rightarrow$ OUT auf 1


IN auf 1:
 PMOS sperrt, NMOS schaltet
 $\Rightarrow$ OUT auf 0

Tipp: <http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/cmos/>
 Java Animationen der meisten Gatter


CMOS NOR

 


CMOS NAND

 

CMOS AND-NOR

 


Threestate-Buffer

 

in wird negiert
durchgeleitet zu **out** gdw.
en auf 1 liegt, sonst ist
out **hochhohmig**
(unverbunden)


Transmission-Gate

 Alternative Implementierung eines Threestate-Buffers mit
Transmission-Gate



Drei logische Ausgangs-Zustände: 0, 1, Z (hochhohmig)

Multiplexer

 


- out = if z then y else x
- ✓ braucht weniger Transistoren (Übung!)
- **Switch-level** Modellierung in Verilog


Integrierte Schaltkreise – IC = Integrated Circuits

NAND Gatter

Zwei Eingänge

 

Ein Ausgang

 



Integrierte Schaltkreise – IC = Integrated Circuits



Leiterplatten-Entwurf – PCB = Printed Circuit Boards

- ▶ Zusammenlöten oder Verdrahten von kleinen ICs
- ✓ Fixkosten: Prototyp für Platinen (Leiterplatten) recht billig
- ✗ Aufwendige Produktion
- ✗ Langsam und nur mäßig flexibel
- ✗ Teuer in großen Stückzahlen

  Leiterplatten-Entwurf – PCB = Printed Circuit Boards



DIP



SOP




TSSOP

VLSI

- ▶ Very Large Scale Integration (sehr hohe Integrationsdichte), auch LSI
- ✓ Stückpreis gering
- ✗ Masken sehr teuer (bis zu 1 Million Dollar)
- ▶ Lithographische Produktion von sehr vielen Gattern auf einem Chip
- ▶ Gemessen in Transistoren (Ungefähr 4-10 Transistoren pro Gatter)
- ▶ Millionen Gatter auf einem Chip (halbe Milliarde Transistoren)
- ▶ Strukturgröße: kleinste Struktur Chip (100 nm = 0.10 μm)
- ▶ Erlaubt "System on a Chip"

VLSI

 

Intel Prescott, 90nm Prozess, 125 Mio. Transistoren auf 122mm²


Einzelpreis und Fixkosten

- Je kleiner der Einzelpreis desto höher die Fixkosten (z.B. Masken)
- ASICs (Application-Specific IC) für hohe Stückzahlen
- ASICs werden zumeist vom Chip-Hersteller speziell gefertigt
- Programmierbare Schaltkreise können vom Designer angepasst werden

Spannungs-Level für CMOS 5V


Name	Beschreibung	Typischer Wert
V_{IHmax}	max. Spannung erkannt als logisch 1	5.0 V
V_{IHmin}	min. Spannung erkannt als logisch 1	3.5 V
V_{ILmax}	max. Spannung erkannt als logisch 0	1.0 V
V_{ILmin}	min. Spannung erkannt als logisch 0	0.0 V
V_{OHmax}	max. Spannung erzeugt als logisch 1	5.0 V
V_{OHmin}	min. Spannung erzeugt als logisch 1	4.9 V
V_{OLmax}	max. Spannung erzeugt als logisch 0	0.1 V
V_{OLmin}	min. Spannung erzeugt als logisch 0	0.0 V

Inverter Kennlinie

 

Störabstand

 Störabstand erlaubt erst zuverlässige digitale Schaltungen!




Fanout-Begrenzung

Fanout = Anzahl Gatter verbunden mit dem Ausgang eines Gatters

- Begrenzung Max-Fanout in TTL:
Verteilung des Stromes verringert erreichte Eingangsspannung
Typischer Wert 20 Gatter
- Begrenzung Max-Fanout in CMOS:
geringer Stromfluss
aber kapazitive Effekte der Verbindungen (interconnect)
hohe Kapazität am Ausgang führt zu langen Schaltzeiten
lässt sich erst nach dem Layout berechnen


Fanout-Bäume

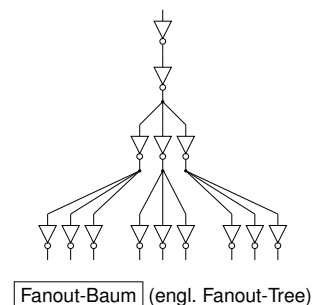Abhilfe bei Überschreiten der Fanoutbegrenzung:




Schaltzeiten

 Bisherige Idealisierung: Umschalten ist unendlich schnell




Tatsächlicher Signalüberang

 


Kompromiss

Schaltzeiten

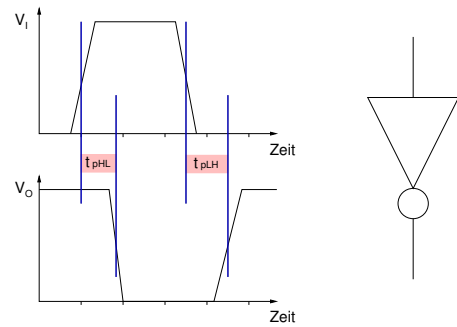

t_{pHL} Schaltzeit von High nach Low
 t_{pLH} Schaltzeit von Low nach High

Timing-Diagramm

 

Das Timing-Diagramm zeigt zeitliche Abhängigkeiten zwischen den Signalen

Schaltzeiten in Verilog

- Kombinatorische Logik mit Verzögerung:
`assign #delay x = a|b;`
- Nur zur Modellierung und Simulation – das Synthesetool kann die tatsächlichen Schaltzeiten nicht beeinflussen
- Generierung von Testvektoren mit einem `initial begin ... end` Block

Schaltzeiten in Verilog

```
'timescale 1 ns / 1 ns


module gate_delay(input a, output b, c, z);
    assign #10 b = !a;
    assign #10 c = !b;
    assign #10 z = !c;
endmodule

module gate_delay_tb;
    wire b, c, z;
    reg a;

    gate_delay M(a, b, c, z);

    initial begin
        a=0; #50; a=1; #10; a=0;
    end
endmodule
```

Kritischer Pfad

 

Gatter	Laufzeit
AND	3 ns
OR	4 ns
XOR	7 ns
NOT	5 ns


Gesamtverzögerung: NOT+XOR+OR = 5+7+4 = 16 ns

Verfahren zur Bestimmung des längsten Pfades

Längster Pfad

- ① Die Eingänge der Schaltung mit 0 beschriften.
- ② Für alle Gatter, deren Eingänge beschriftet sind: den Ausgang des Gatters mit $\max\{\text{Eingänge}\} + t_p$ beschriften.
- ③ Sind noch unbeschriftete Ausgangsleitungen vorhanden, dann gehe zu ②.
- ④ Die Länge des längsten Pfades ist $\max\{\text{Ausgänge}\}$.

Hazards

 


✗ Ausgangssignal z wechselt zweimal bevor es stabil wird!

Latches und Flipflops

- Bisher: alles kombinatorisch
- Ausgabewerte sind Funktion der Eingangswerte
- Wir würden aber gerne Daten speichern!
- **Latches** sind pegelgesteuerte Speicher-Elemente
- **Flipflops** sind flankengesteuerte Speicher-Elemente
- engl. *edge triggered* vs. *level sensitive*

RS-Latch mit NANDs

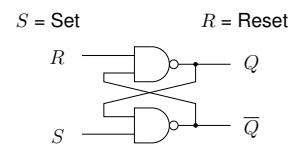


S	R	Q'	Q'
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	Q	Q


Strich in Q' bedeutet Wert im nächsten Zustand (keine Negation)

Erste Zeile ist unerwünscht, da Q' und Q' nicht komplementär!

Einfacher RS-Latch

 


RS-Latch mit NORs

 


- man kann auch statt NANDs zwei NORs nehmen (Q liegt dann am Ausgang vom R gespeisten NOR)
- NAND Variante hat *active-low* Set & Reset
- NOR Variante hat *active-high* Set & Reset

 Level-Sensitiver RS-Latch mit Enable-Signal



- R und S werden nach außen geführt maskiert durch E (R = Reset, S = Set, E = Enable)
- zusätzliches Enable-Signal und Maskierungslogik vermeidet Hazards
- Annahme: R und S sind nie gleichzeitig 1 wenn $E = 1$ (sonst hat man eben $Q = \bar{Q} = 1$)


Level-Sensitiver JK-Latch

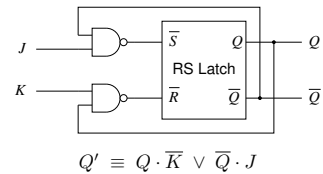

J	K	Q'	$\bar{Q}'$
0	0	Q	$\bar{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	$\bar{Q}$	Q


✓ Vorteil: Q ist immer $\neg \bar{Q}$!

Nachteil des JK-Latches

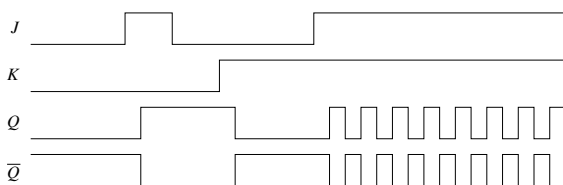


- ✗ Oszillation tritt ein bei $(J, K) = (1, 1)$
- Oszillations-Frequenz abhängig vom Delay
- $(J, K) = (1, 1)$ darf also nicht zu lange anliegen
- ✗ dies lässt sich in der Praxis nicht erreichen

D-Latch

 


- zwei-stufiger level-sensitiver Schaltkreis
- mit Enable-Signal E
- zweite Stufe: bekannter RS-Latch (speichert den Zustand)

D-Flipflop

 

- meistgebrauchtes und einfachstes sequentielles Bauteil: speichert Eingangswert für einen Taktzyklus
- Dreieck bedeutet *flankengesteuert* (engl. edge triggered) entweder steigende oder fallende Flanke
- oft mit zusätzlichem asynchronem *reset* oder *set* Eingang

Positive und negative Flankensteuerung

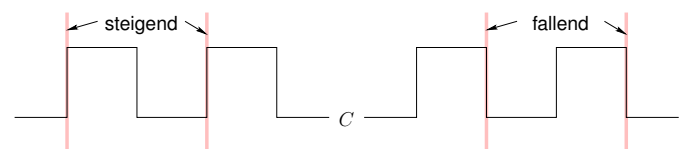

engl. „falling and rising clock edge“

üblicherweise steigende Flanke (positive Flanke)

D-Flipflop mit positiver Flankensteuerung


Übergangstabelle

D	C	Q'	$\bar{Q}'$
0	↑	0	1
1	↑	1	0
–	↓	Q	$\bar{Q}$
–	0	Q	$\bar{Q}$
–	1	Q	$\bar{Q}$

Erinnerung: Strich in Q' bedeutet Wert im *nächsten Zustand*


↑ positive Flanke, ↓ negative Flanke

 D-Flipflop mit positiver Flankensteuerung




Änderung des Eingangswerts wirkt sich erst bei der nächsten Flanke aus

Master-Slave D-Flipflop

 


- Aufgebaut aus zwei D-Latches („Master“ und „Slave“)
- Master arbeitet an der steigenden Flanke
- Slave arbeitet an der fallenden Flanke (erzeugt Q und $\bar{Q}$)

D-Flipflop mit asynchronem Reset & Set

 


Set: $(\bar{R}, \bar{S}) = (1, 0)$

D-Flipflop mit asynchronem Reset & Set

 


Reset: $(\bar{R}, \bar{S}) = (0, 1)$

D-Flipflop mit asynchronem Reset & Set

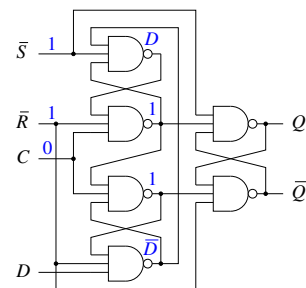

Clock Low: $(\bar{R}, \bar{S}, C) = (1, 1, 0)$

D-Flipflop mit asynchronem Reset & Set

 

Clock Positive Flanke: $(\bar{R}, \bar{S}, C) = (1, 1, \uparrow)$

D-Flipflop mit asynchronem Reset & Set

- nur an Flanke wird Zustand der ersten Stufe in die zweite übernommen
- Analyse muss explizit alle Transitionen betrachten
- ✗ Analyse solcher asynchroner Schaltkreise ist sehr mühsam (wir haben nur wenige Szenarien durchgespielt)
- Motivation für Setup- und Hold-Delay erkennbar:
FFs der 1. Stufe müssen sich erst auf D bzw. $\bar{D}$ einschwingen und unterstes NAND muss noch beim Wechsel von Q weiterhin D lesen

Latch in Verilog

```
reg q;
always @(d, c)
  if (c) q <= d;

assign q <= c ? d : q;
assign q <= (d && c) || (q && !c);
```

standardkonform nicht standardkonform

- Synthese bildet konforme Beschreibung auf Latch aus Bibliothek ab
- nicht konforme Beschreibung evtl. als asynchrone Logik implementiert:
nicht zu empfehlen, da Gefahr von Hazards

D-Flipflop in Verilog

Flipflops werden standardkonform wie folgt implementiert:

```
reg q;
always @(posedge c)
  q <= d;
```

Achtung:

- Genauer Inhalt der Sensitivitätsliste ist wichtig:
@(posedge clock)
- Zuweisung muss nicht vollständig sein

Verilog: Kombinatorisch vs. sequentiell

```
module combinational(
  input a, b, sel,
  output reg out);


5  always @ (a or b or sel)
  begin
    if (sel) out = a;
    else out = b;
  end
10 endmodule

module sequential(
  input a, b, sel, clk,
  output reg out);

5  always @ (posedge clk)
  begin
    if (sel) out <= a;
    else out <= b;
  end
10 endmodule
```


„reg“ kann auch rein kombinatorisch sein!

Hazard in selbst-gestricktem D-Latch

 


- Annahme: gleiches Unit-Delay für alle Gatter (z.B. 1 ns)
- Wir betrachten den folgenden Übergang:
 $(D, C) = (1, 1)$ nach $(D, C) = (1, 0)$

Hazard in selbst-gestricktem D-Latch

 

Hazard als Wave-Form

 

(idealisierte WF, da Delay von realistischen Gatter unterschiedlich)

Hazard in selbst-gestricktem D-Latch

- Achtung: Analyse zeigt nur, dass ein Problem bestehen *könnte*
- Genauere Analyse mit *SPICE* möglich (Transistor-Level Simulation)


Vermeidung von Hazards durch redundante Logik

- Hazard tritt beim Übergang von $C = 1$ nach $C = 0$ auf, wobei $Q = D = 1$
- man beachte: Q sollte sich eigentlich nicht ändern wenn immer $D = 1$ und $Q = 1$ ändert sich nichts, unabhängig von C (also bleibt Q auf 1 erhalten)
- Idee: füge die Bedingung $D \cdot Q$ als redundanten Min-Term hinzu (logische Äquivalenz ergibt sich aus Konsensus-Regel)

$$\begin{aligned} Q' &\equiv \overline{CD} \cdot \overline{CQ} && \equiv CD \vee \overline{CQ} && \equiv CD \vee \overline{CQ} \vee DQ \\ &\equiv CD \vee (\overline{C} \vee D) \cdot Q && \equiv \overline{CD} \cdot \overline{CQ} \end{aligned}$$

D-Latch ohne Hazard

 Wir haben das normale D-Latch konstruiert:



D und C sollten sich nie gleichzeitig ändern!

Formale(re) Analyse von asynchronen Schaltkreisen

Fundamental Mode

Annahme 1: Immer nur ein Eingang ändert sich


Annahme 2: Änderung eines Eingangs erst nach Stabilisierung

Diese Annahmen sind natürlich debattierbar.

Analyse im Fundamental Mode

- Idee: füge bei Feedback-Loops einen **virtuellen Buffer** ein
weitere Annahme: gesamte Delays nur noch im Buffer
andere Gates haben also Zero-Delay
(nur realistisch bei Schaltkreisen ohne Hazard)
- Analysiere resultierende kombinatorische Übergangsfunktion:
Suche nach *metastabilen* Zuständen

Metastabile Zustände

 


$$Y' \equiv \overline{D} \cdot Y$$

Zustands-Tabelle

Y	D	
	0	1
0	1	1
1	1	0
Y'		

1. Bei $D = 0$ geht der Schaltkreis in einen stabilen Zustand ($Y' = Y$) über.
2. Bei $D = 1$ gibt es keinen stabilen Zustand, denn solange $D = 1$ ist, toggelt Y .

Formale(re) Analyse am Beispiel

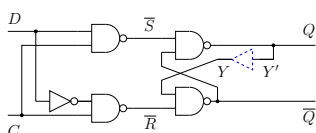

$$\begin{aligned} Y' &\equiv D \cdot C \vee Y \cdot \overline{C} \vee D \cdot Y \\ Q &\equiv D \cdot C \vee Y \cdot \overline{C} \vee D \cdot Y \\ \overline{Q} &\equiv \overline{D} \cdot C \vee \overline{Y} \end{aligned}$$

Y	DC			
	00	01	11	10
0	0 1	0 1	1 1	0 1
1	1 0	0 1	1 0	1 0
Y' $\overline{Q}$				

Die Zustände 0 und 1 sind die stabilen Zustände.

Konstruktion von asynchronen Schaltkreisen

- Spezifikation spricht üblicherweise auch über Flanken
- Änderungsreihenfolge der Zustandsvariablen muss vernachlässigbar sein
✗ ansonsten gibt es *races*
- dann muss man Hazards vermeiden (durch Redundanz)


Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs)

- Erinnerung: hohe Stückzahl $\rightarrow$ niedriger Preis
- Ziel: Funktionalität wie herkömmlich hergestellter Chip, aber **beliebig oft programmierbar**
- Grundlegende Idee: ein 1-bit RAM mit a Adressbits kann jede Boolesche Funktion über a Argumente implementieren
- RAM (und damit Funktion) kann beliebig oft geändert werden
- Problem: bereits Funktion mit nur 32 Argumenten braucht $2^{32}/8$ Bytes = 500 MB RAM
- Fehlt noch: Latch/Flipflop

Aufteilung in Zellen


- Abhilfe: Schaltung aus **Zellen** aufbauen
- ✓ Zellen implementieren beliebige Funktion
- ✗ Lassen sich aber nicht beliebig kombinieren
- Kombination aus RAM (look-up table) und 2 Registern: Configurable Logic Block (CLB)
- Verbindung zwischen Zellen: Interconnect
- Noch dazu:
 - RAM
 - Multiplizierer

Aufteilung in Zellen

 


Überblick FPGA

CLB

 


XC3S200: $24 \times 20 = 480$ CLBs (ca. 200.000 Gatter)

Slice

 

- Konfiguration als kombinatorische Logik oder FF
- Konfiguration wird ebenfalls über RAM gesteuert

LUTs

 

Belegung des RAMs im LUT kann einfach aus der Funktionstabelle abgelesen werden!

LUT Mini-Quiz

Gegeben seien die Funktionen

$$o_1 = (b \wedge d) \vee (\neg c \wedge d) \vee (a \wedge d)$$


$$o_2 = (\neg c \wedge e) \vee (a \wedge e) \vee (b \wedge e) \vee \neg d \vee f$$

wobei alle Variablen ein Bit breit sind.

Die Funktionen sollen nun mit der Hilfe von 4-Eingang Lookup Tables (LUT) implementiert werden.

(Klausur Herbst 2008)

Interconnect

 

RAM auf dem FPGA

- ▶ Nicht verwechseln mit RAM auf dem Board!
- ▶ Falls RAM aus CLBs nicht reicht oder zu langsam ist
- ▶ XC3S200: 12 RAMs, insgesamt 221184 Bits
- ▶ Mit zwei Lese/Schreibports
- ▶ Breite ist konfigurierbar
- ▶ Kann initialisiert werden (z.B. mit einem Programm)

Multiplizierer

- ✓ Schneller als Multiplizierer aus CLBs
- ▶ Eingabe: zwei 18-Bit Zahlen im Zweierkomplement
- ▶ Ausgabe: 36-Bit Ergebnis
- ▶ XC3S200: 12 Stück