

Digitaltechnik

5 Verifikation



Motivation

Fehlersuche mit Simulation

Event-Driven Simulation

Combinatorial Equivalence Checking

Verifikation von sequenziellen Schaltungen

► Bugs!

- ▶ Bugs!

Validierung stellenweise $> 50\%$ der Entwicklungskosten!

- ▶ Verilog wurde für die Simulation erfunden!
- ▶ Verilog verwendet eine vierwertige Logik zur Simulation
- ▶ Leitung im hochohmigen Zustand hat Wert 'Z'
- ▶ Zusätzlich noch 'X' für "unbekannt"
(z.B. Beginn der Simulation, aber auch in Vergleichen)
- ▶ Noch dazu "schwache 1" und "schwache 0"
(betrachten wir nicht)

&	0	1	X	Z
0	0	0	0	0
1	0	1	X	X
X	0	X	X	X
Z	0	X	X	X


^	0	1	X	Z
0	0	1	X	X
1	1	0	X	X
X	X	X	X	X
Z	X	X	X	X

	0	1	X	Z
0	0	1	X	X
1	1	1	1	1
X	X	1	X	X
Z	X	1	X	X


~	0	1	X	Z
0	1	0	X	X
1	0	1	X	X
X	X	X	X	X
Z	X	X	X	X

~	
0	1
1	0
X	X
Z	X


Timingdiagramm mit zwei Werten

 


Timingdiagramm mit vier Werten

 

Kompaktes Timingdiagramm mit vier Werten

 


 

Was passiert, wenn mehrere Signale auf der selben Leitung anliegen?

	0	1	X	Z
0	0	X	X	0
1	X	1	X	1
X	X	X	X	X
Z	0	1	X	Z

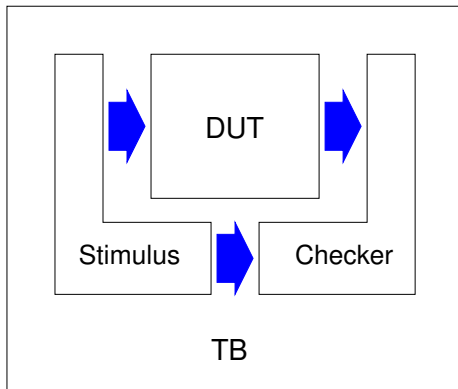- ▶ Normalfall: Stimulus + Checker
- ▶ Generierung von Test Cases: Blackbox, Whitebox
- ▶ Spezifikation:
 - ▶ Cross-Checken von semantisch äquivalenten Design (z.B. RTL Spezifikation versus strukturelle/Datenfluss-Implementierung)
 - ▶ Assertions



DUT Design under Test

TB Test-Bench


Funktionale Tests

- ▶ Testen ob Eingabe / Ausgabe Verhalten der Spezifikation entspricht
- ▶ Rein qualitative Kriterien: Abstraktion von Ressourcen-Beschränkungen

Timing Simulation

- ▶ Synthese bestimmt konkrete Verzögerungen
- ▶ Timing Simulation bestimmt Einhalten der Zeitschranken
- ▶ möglicherweise Wiederverwendung des funktionalen Stimulus

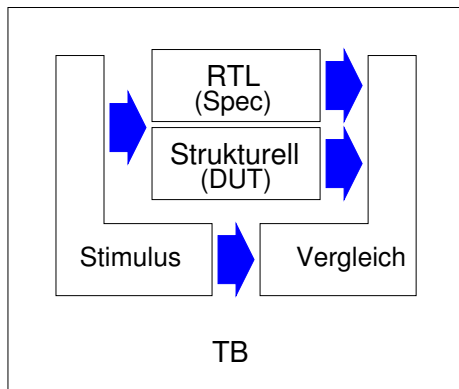- ▶ Ableiten des Stimulus und des Checkers aus der Spec (Blackbox)
- ▶ Whitebox orientiert sich an der inneren Struktur des DUT
- ▶ Ziel: Vollständige Abdeckung aller wesentlichen Fälle
- ▶ Regression: Wiederholung alter Test Cases nach jeder Änderung
- ▶ Automatisieren, Automatisieren, Automatisieren!



Vergleich der Ausgaben ergibt trivialen Checker!

Allgemein: Spezifikation und Implementierung vergleichen!

```
module add2impl(input [1:0] a, input [1:0] b,  
                output [2:0] sum);  
    wire carry1;  
  
5    assign sum[0] = a[0] ^ b[0];  
    assign carry1 = a[0] & b[0];  
  
    assign sum[1] = a[1] ^ b[1] ^ carry1;  
    assign sum[2] = (a[1]&b[1])|(a[1]&carry1)|(b[1]&carry1);  
  
10 endmodule
```

Wie spezifizieren wir, was der korrekte Addierer tut?

```
module add2_tb();  
  
    reg [1:0] a, b;  
    wire [2:0] s;  
  
5    add2impl add(a, b, s);  
  
    initial begin  
        a=0; b=0; #1; assert(s==0);  
10    a=1; b=0; #1; assert(s==1);  
        a=0; b=1; #1; assert(s==1);  
        a=1; b=1; #1; assert(s==2);  
        a=2; b=1; #1; assert(s==3);  
    end  
  
15 endmodule
```

Testvektoren enthalten korrekte Antwort als Assertion

```
module main(input [1:0] a, input [1:0] b, input clk,  
            output reg [2:0] x);
```

```
    wire [2:0] s;
```

5

```
    add2impl add(a, b, s);
```

```
    always @(posedge clk) begin
```

```
        x=s;
```

10

```
        assert(s==a+b);
```

```
    end
```

```
endmodule
```

✓ Trennung von Testvektoren und Spezifikation!


- ▶ Verilog enthält Befehle, mit denen man Dateien einlesen kann
- ▶ Stimulus kann dadurch extern erzeugt werden (z.B. durch High-Level Modell in C)
- ▶ Maschinenprogramme lassen sich so in ein Prozessor-Modell laden (Compiler erzeugt die Eingabedatei)
- ▶ Ausgabeformat kann selbst bestimmt werden!
- ▶ Checker muss nicht in Verilog geschrieben werden (z.B. Perl Programm)

- ▶ Ziel: Minimierung des Simulationsaufwandes.
- ▶ Ausnützen der kausalen Ordnung zwischen Ereignissen!

- ▶ Änderung an beobachteten Eingängen führt zur Ausgangsänderung.
- ▶ Verzögerungen werden berechnet.


- ▶ Event: Signal plus Wert plus Zeitpunkt

Momentaner
Zeitpunkt

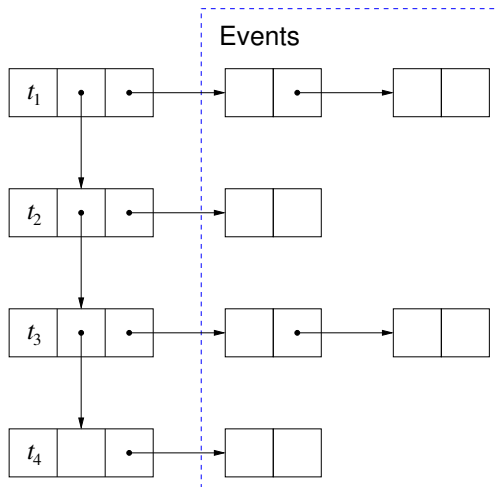

```
1: for  $e$  = each event at current_time do  
2:   UPDATE_NODE( $e$ );  
3:  
4:   for  $j$  = each gate on the fanout list of  $e$  do  
5:     update input values of  $j$ ;  
6:     EVALUATE( $j$ );  
7:     if new_value( $j$ )  $\neq$  last_scheduled_value( $j$ ) then  
8:       schedule new_value( $j$ ) at (current_time + delay( $j$ ));  
9:       last_scheduled_value( $j$ ) := new_value( $j$ );  
10:    end if  
11:  end for  
12: end for
```

Beispiel (1)

 

```
wire x, a, b, c, z;  
assign a = !x;  
assign b = !x;  
assign c = !b;  
5 assign z = a | c;
```

Von der Event-Queue wird irgendein Event geholt:

Zeit	(x, a, b, c, z)	Event-Queue	
t	$(0,1,1,0,1)$	$(x,1,t)$	Externer Event für x

Von der Event-Queue wird irgendein Event geholt:

Zeit	(x, a, b, c, z)	Event-Queue	
t	$(0,1,1,0,1)$	$(x,1,t)$	Externer Event für x
t	$(1,1,1,0,1)$	$(a,0,t)(b,0,t)$	Generierung zweier Events

Von der Event-Queue wird irgendein Event geholt:

Zeit	(x, a, b, c, z)	Event-Queue	
t	$(0,1,1,0,1)$	$(x,1,t)$	Externer Event für x
t	$(1,1,1,0,1)$	$(a,0,t)(b,0,t)$	Generierung zweier Events
t	$(1,1,0,0,1)$	$(a,0,t)(c,1,t)$	z.B. b Event zuerst
t	$(1,1,0,1,1)$	$(a,0,t)$	z.B. c Event zuerst

Von der Event-Queue wird irgendein Event geholt:

Zeit	(x, a, b, c, z)	Event-Queue	
t	$(0,1,1,0,1)$	$(x,1,t)$	Externer Event für x
t	$(1,1,1,0,1)$	$(a,0,t)(b,0,t)$	Generierung zweier Events
t	$(1,1,0,0,1)$	$(a,0,t)(c,1,t)$	z.B. b Event zuerst
t	$(1,1,0,1,1)$	$(a,0,t)$	z.B. c Event zuerst
t	$(1,0,0,1,1)$		Schließlich a Event

(es wird kein z Event erzeugt, da sich der Wert nie ändert)

Ergebnis: **Ausgang z bleibt stabil**

Welcher Event gewinnt bei gleichem Änderungszeitpunkt?

- ✘ Simulatorverhalten abhängig von der Reihenfolge
- ▶ Lösung: Künstliche **Delta-Delays** entlang der Kausal-Kette (Delta bedeutet keine echte Zeitdifferenz)
- ✔ Ergebnis: Standardisierung des Simulatorverhaltens!

Von der Event-Queue wird Event mit niedrigstem Delta-Delay geholt:

Zeit (x, a, b, c, z) Event-Queue

t $(0,1,1,0,1)$ $(x,1,t)$

Externer Event für x


Von der Event-Queue wird Event mit niedrigstem Delta-Delay geholt:

Zeit	(x, a, b, c, z)	Event-Queue	
t	$(0, 1, 1, 0, 1)$	$(x, 1, t)$	Externer Event für x
t	$(1, 1, 1, 0, 1)$	$(a, 0, t + \delta)(b, 0, t + \delta)$	Generierung zweier Events


Von der Event-Queue wird Event mit niedrigstem Delta-Delay geholt:

Zeit	(x, a, b, c, z)	Event-Queue	
t	$(0,1,1,0,1)$	$(x,1,t)$	Externer Event für x
t	$(1,1,1,0,1)$	$(a,0,t + \delta)(b,0,t + \delta)$	Generierung zweier Events
$t + \delta$	$(1,0,1,0,1)$	$(b,0,t + \delta)(z,0,t + 2\delta)$	
$t + \delta$	$(1,0,0,0,1)$	$(z,0,t + 2\delta)(c,1,t + 2\delta)$	
$t + 2\delta$	$(1,0,0,0,0)$	$(c,1,t + 2\delta)$	
$t + 2\delta$	$(1,0,0,1,0)$	$(z,1,t + 3\delta)$	
$t + 3\delta$	$(1,0,0,1,1)$		

Ergebnis: **0-Impuls am Ausgang z**

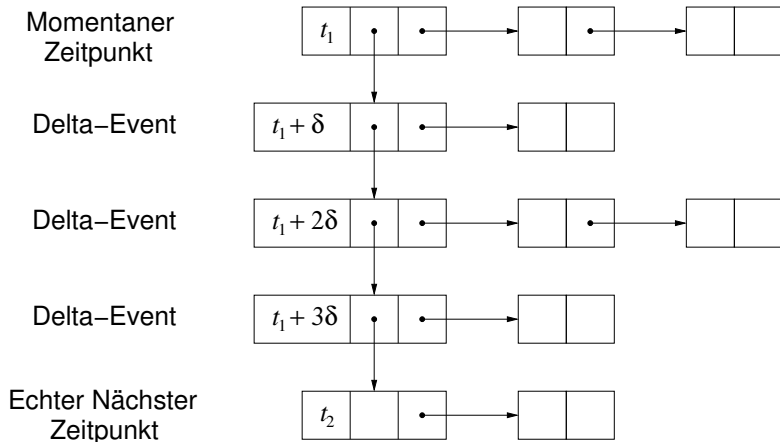

- ▶ Problem: Schaltung korrekt?
- ▶ Oft: Vergleich von komplexen, hochperformanten Schaltungen mit einfachen, aber langsamen Versionen
- ✗ Enumerieren von Testvektoren im Simulator wenig erfolgversprechend
- ▶ Statt dessen: Fehlersuche mit geeigneten, speziellen Algorithmen
- ▶ Schaltung als Datenstruktur darstellen
 - ▶ Operationen: Konjunktion, Disjunktion, Negation, ...
 - ▶ Abfragen: Test auf Erfüllbarkeit, Tautologie, ...

 

→

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

a	b	c	g
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


a	b	c	$f \vee g$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

a	b	c	$\neg f$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Operationen einfach zeilenweise ausführen

- ▶ Funktionstabelle ist immer 2^n Zeilen groß bei n Variablen
- ▶ Operationen sind alle linear in der Größe der Argumente:
z.B. Konjunktion ergibt Funktionstabelle gleicher Größe
- ▶ Darstellung ist kanonisch:
zwei äquivalente boolesche Formeln haben dieselbe Funktionstabelle
- ▶ Abfragen sind auch linear:
Äquivalenz: überprüfe Zeilen auf Gleichheit
Tautologie: überprüfe Zeilen auf 1
Erfüllbarkeit: suche 1-Zeile
- ✗ Nicht schneller als Testvektoren

 - ▶ gegeben eine feste Menge von Variablen
- ▶ ein *Literal* ist eine negierte oder unnegierte Variable, z.B. $x, \bar{x}, a, \bar{z}, \dots$
- ▶ ein *Produktterm* ist eine Konjunktion von Literalen, z.B. $x \cdot y, \bar{b} \cdot c, \dots$
- ▶ ein *Minterm* ist ein maximaler Produktterm (enthält alle Variablen)
- ▶ eine *DNF* ist eine Disjunktion von Produkttermen (wie im Beispiel)



man bezeichnet eine DNF auch als ein Polynom

die Produktterme heißen dann Monome

- ▶ potentiell kompakter als Funktionstabelle
nur Anzahl Kernprimimplikanten bestimmt Größe
- ▶ unmittelbare Implementierung als minimale 2-stufige Schaltung (PLA)
- ▶ Disjunktion linear (ohne Minimierung)
- ▶ Konjunktion polynomiell und Negation exponentiell (auch ohne Minimierung)
- ▶ Erfüllbarkeit mit konstantem Aufwand:
DNF erfüllbar gdw. mind. ein Monom vorhanden

$$\underbrace{(a \cdot \bar{b} \vee \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c})}_{1. \text{ Operand}} \wedge \underbrace{(a \cdot \bar{b} \vee \bar{b} \cdot \bar{c})}_{2. \text{ Operand}}$$

Ausmultiplizieren

$$a \cdot \bar{b} \cdot a \cdot \bar{b} \vee a \cdot \bar{b} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \vee \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} \cdot a \cdot \bar{b} \vee \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}$$

Vereinfachen der einzelnen Min-Terme

$$a \cdot \bar{b} \vee a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}$$

Minimierung (z.B. mit Quine-McCluskey)

$$a \cdot \bar{b}$$

$$\underbrace{(a \vee b \vee c)}_{\text{1. Operand}} \wedge \underbrace{(d \vee e \vee f)}_{\text{2. Operand}}$$

Ausmultiplizieren

$$a \cdot d \vee a \cdot e \vee a \cdot f \vee b \cdot d \vee b \cdot e \vee b \cdot f \vee c \cdot d \vee c \cdot e \vee c \cdot f$$

Keine weitere Vereinfachung möglich!

Beispiel lässt sich leicht generalisieren:

Konjunktion zweier DNF mit n und mit m Monomen hat $O(n \cdot m)$ Monome

- ▶ maximal polynomiell größeres Ergebnis (in beiden Argumenten)
- ▶ man verliert Minimalität:
Ausmultiplizieren min. DNF ergibt nicht notwendigerweise min. DNF
- ▶ anschließende Minimierung hätte wiederum exponentiellen Aufwand
- ▶ auch implizite Generierung der Monome der Konjunktion möglich

	b				
	0	1	0	1	
a	1	0	1	0	
	0	1	0	1	
	1	0	1	0	c
	0	1	0	1	
d					

$$a \oplus b \oplus c \oplus d$$

- ✘ keine Zusammenfassung von Min-Termen im KV-Diagramm möglich
- ▶ nur *volle* Min-Terme als Primimplikanten (bestehend aus maximaler Anzahl von Literalen)
- ▶ DNF für Parity von n Variablen hat 2^{n-1} Monome

- ▶ Dual zu DNF.
- ▶ wie bei DNF: feste Menge von Variablen
- ▶ wie bei DNF: *Literal* ist eine negierte oder unnegierte Variable, z.B. $x, \bar{x}, a, \bar{z}, \dots$
- ▶ ein *Disjunktionsterm* (Klausel) ist eine Disjunktion von Literalen, z.B. $x \vee y, \bar{b} \vee c, \dots$
- ▶ eine *KNF* ist eine Konjunktion von Disjunktionstermen:

$$(a \vee \bar{b}) \wedge (a \vee \bar{c}) \wedge (\bar{a} \vee b \vee c)$$

SAT (Satisfiability = Erfüllbarkeit) ist das „klassische“ NP-vollständige Problem:

Gegeben KNF f mit n Variablen V :

Gibt es eine Zuweisung $\sigma : V \rightarrow \{0, 1\}$ mit $\sigma(f) = 1$?

„NP-vollständig“ \rightarrow theoretische Informatik, Komplexitätstheorie

Wichtig für uns:


Obwohl SAT Algorithmen schlimmstenfalls exponentielle Laufzeit haben, existieren viele schnelle Implementierungen

- ▶ Beispiele: zChaff, BerkMin, MiniSat, ...
- ▶ Standardtool in der Industrie


- ▶ Analog wie bei DNF:
 - ▶ Konjunktion ist $O(n + m)$
 - ▶ Disjunktion ist $O(n \cdot m)$
 - ▶ Negation ist exponentiell
 - ▶ Parity ist exponentiell

✘ Auch keine Lösung


KNF

 

KNF

 

KNF

 

Klauseln:

$$(u \leftrightarrow a \vee b) \wedge$$

$$(v \leftrightarrow b \vee c) \wedge$$

$$(w \leftrightarrow u \wedge v) \wedge$$

w

Negation:
$$x \leftrightarrow \bar{y} \Leftrightarrow (x \rightarrow \bar{y}) \wedge (\bar{y} \rightarrow x)$$

$$\Leftrightarrow (\bar{x} \vee \bar{y}) \wedge (y \vee x)$$

Disjunktion:
$$x \leftrightarrow (y \vee z) \Leftrightarrow (y \rightarrow x) \wedge (z \rightarrow x) \wedge (x \rightarrow (y \vee z))$$

$$\Leftrightarrow (\bar{y} \vee x) \wedge (\bar{z} \vee x) \wedge (\bar{x} \vee y \vee z)$$

Konjunktion:
$$x \leftrightarrow (y \wedge z) \Leftrightarrow (x \rightarrow y) \wedge (x \rightarrow z) \wedge ((y \wedge z) \rightarrow x)$$

$$\Leftrightarrow (\bar{x} \vee y) \wedge (\bar{x} \vee z) \wedge (\overline{(y \wedge z)} \vee x)$$

$$\Leftrightarrow (\bar{x} \vee y) \wedge (\bar{x} \vee z) \wedge (\bar{y} \vee \bar{z} \vee x)$$

Äquivalenz:
$$x \leftrightarrow (y \leftrightarrow z) \Leftrightarrow (x \rightarrow (y \leftrightarrow z)) \wedge ((y \leftrightarrow z) \rightarrow x)$$

$$\Leftrightarrow (x \rightarrow ((y \rightarrow z) \wedge (z \rightarrow y))) \wedge ((y \leftrightarrow z) \rightarrow x)$$

$$\Leftrightarrow (x \rightarrow (y \rightarrow z)) \wedge (x \rightarrow (z \rightarrow y)) \wedge ((y \leftrightarrow z) \rightarrow x)$$

$$\Leftrightarrow (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee \bar{z} \vee y) \wedge ((y \leftrightarrow z) \rightarrow x)$$

$$\Leftrightarrow (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee \bar{z} \vee y) \wedge (((y \wedge z) \vee (\bar{y} \wedge \bar{z})) \rightarrow x)$$

$$\Leftrightarrow (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee \bar{z} \vee y) \wedge ((y \wedge z) \rightarrow x) \wedge ((\bar{y} \wedge \bar{z}) \rightarrow x)$$

$$\Leftrightarrow (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee \bar{z} \vee y) \wedge (\bar{y} \vee \bar{z} \vee x) \wedge (y \vee z \vee x)$$

x	y	z	$x \leftrightarrow (y \wedge z)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

x	y	z	$x \leftrightarrow (y \wedge z)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

→

x	y	z	$x \leftrightarrow (y \wedge z)$
0	0	*	1
0	*	0	1
0	1	1	0
1	0	*	0
1	*	0	0
1	1	1	1

x	y	z	$x \leftrightarrow (y \wedge z)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

→

x	y	z	$x \leftrightarrow (y \wedge z)$
0	0	*	1
0	*	0	1
0	1	1	0
1	0	*	0
1	*	0	0
1	1	1	1

$$x \vee \bar{y} \vee \bar{z}$$

$$\bar{x} \vee y$$

$$\bar{x} \vee z$$

Ablesen von KNF aus Funktionstabelle: Zeilen mit 0 betrachten!


1. Erzeuge neue Variable für jedes Signal, das nicht schon Input ist
2. Erzeuge Klauseln für jedes Gatter
3. Alle Klauseln als Konjunktion zusammenfassen \rightarrow KNF

Die Transformation erhält Erfüllbarkeit:


✓ das Ergebnis der Transformation ist erfüllbar g.d.w. die ursprüngliche Formel erfüllbar ist.



 Die Formeln sind **nicht** äquivalent, da die transformierte Formel neue, zusätzliche Variablen enthält.



$$b \vee a \wedge c$$

 

$$(a \vee b) \wedge (b \vee c)$$


äquivalent?

$$b \vee a \wedge c$$

\Leftrightarrow

$$(a \vee b) \wedge (b \vee c)$$

KNF

 

$$\begin{aligned}
 & o \wedge \\
 & (x \leftrightarrow a \wedge c) \wedge \\
 & (y \leftrightarrow b \vee x) \wedge \\
 & (u \leftrightarrow a \vee b) \wedge \\
 & (v \leftrightarrow b \vee c) \wedge \\
 & (w \leftrightarrow u \wedge v) \wedge \\
 & (o \leftrightarrow y \oplus w)
 \end{aligned}$$

$$o \wedge (x \rightarrow a) \wedge (x \rightarrow c) \wedge (x \leftarrow a \wedge c) \wedge \dots$$

- ▶ DIMACS CNF Format = Standardformat für KNF
- ▶ Wird von allen üblichen SAT-Solvern verwendet
- ▶ Textdatei mit folgendem Aufbau:
p cnf <# Variablen> <# Klauseln>
<Klausel> 0
<Klausel> 0
...
▶ Eine (oder mehrere) Zeilen pro Klausel

- ▶ Jede Klausel ist eine Liste von Zahlen (getrennt mit Leerzeichen)
- ▶ Eine Klausel endet mit 0

- ▶ Jede Zahl $1, 2, \dots$ entspricht einer Variable
- Namen (z.B. a, b, \dots) müssen auf Zahlen abgebildet werden

- ▶ Eine negative Zahl entspricht einer Negation
- Wenn a die Nummer 5 hat, dann entspricht \bar{a} der -5

► **Beispiel:**

$$(x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3}) \wedge (x_2 \vee \overline{x_1}) \wedge (x_4 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_1})$$

► **4 Variablen, 3 Klauseln**

► **KNF-Datei:**

```
p cnf 4 3
1 2 -3 0
2 -1 0
4 -2 -1 0
```

Formel:

$$\begin{aligned} & o \wedge \\ (x \leftrightarrow a \wedge c) \wedge \\ (y \leftrightarrow b \vee x) \wedge \\ (u \leftrightarrow a \vee b) \wedge \\ (v \leftrightarrow b \vee c) \wedge \\ (w \leftrightarrow u \wedge v) \wedge \\ (o \leftrightarrow y \oplus w) \end{aligned}$$

Variablenzuordnung:


Variable	Nummer
<i>o</i>	1
<i>a</i>	2
<i>c</i>	3
<i>x</i>	4
<i>b</i>	5
<i>y</i>	6
<i>u</i>	7
<i>v</i>	8
<i>w</i>	9

In Reihenfolge des
Erscheinens.

SAT Beispiel: Äquivalenz von kombinatorischen Schaltungen

Formel	Klauseln	DIMACS
o	o	1 0
$x \leftrightarrow a \wedge c$	$a \vee \bar{x}$	2 -4 0
	$c \vee \bar{x}$	3 -4 0
	$\bar{a} \vee \bar{c} \vee x$	-2 -3 4 0
$y \leftrightarrow b \vee x$	$\bar{x} \vee y$	-4 6 0
	$\bar{b} \vee y$	-5 6 0
	$x \vee b \vee \bar{y}$	4 5 -6 0
$u \leftrightarrow a \vee b$	$\bar{a} \vee u$	-2 7 0
	$\bar{b} \vee u$	-5 7 0
	$a \vee b \vee \bar{u}$	2 5 -7 0
$v \leftrightarrow b \vee c$	$\bar{b} \vee v$	-5 8 0
	$\bar{c} \vee v$	-3 8 0
	$b \vee c \vee \bar{v}$	5 3 -8 0
$w \leftrightarrow u \wedge v$	$u \vee \bar{w}$	7 -9 0
	$v \vee \bar{w}$	8 -9 0
	$\bar{u} \vee \bar{v} \vee w$	-7 -8 9 0
$o \leftrightarrow y \oplus w$	$\bar{y} \vee \bar{w} \vee \bar{o}$	-6 -9 -1 0
	$y \vee w \vee \bar{o}$	6 9 -1 0
	$\bar{y} \vee w \vee o$	-6 9 1 0
	$y \vee \bar{w} \vee o$	6 -9 1 0

 Beispiel von vorhin geringfügig geändert:



$$\begin{aligned}
 & o \wedge \\
 (x & \leftrightarrow a \wedge c) \wedge \\
 (y & \leftrightarrow b \wedge x) \wedge \\
 (u & \leftrightarrow a \vee b) \wedge \\
 (v & \leftrightarrow b \vee c) \wedge \\
 (w & \leftrightarrow u \wedge v) \wedge \\
 (o & \leftrightarrow y \oplus w)
 \end{aligned}$$

KNF erfüllbar?

- ▶ Ausgabe des SAT-Solvers:

SATISFIABLE


1 2 3 4 -5 -6 7 8 9

- ▶ Werte der Variablen:

Variable	Nummer	Wert
<i>o</i>	1	1
<i>a</i>	2	1
<i>c</i>	3	1
<i>x</i>	4	1
<i>b</i>	5	0
<i>y</i>	6	0
<i>u</i>	7	1
<i>v</i>	8	1
<i>w</i>	9	1

- ▶ Achtung: Es gibt mehrere richtige Lösungen

Erfüllende Zuweisung im Schaltkreis:

 

Variable	Wert
o	1
a	1
c	1
x	1
b	0
y	0
u	1
v	1
w	1

```
class knft
{
public:
    typedef int literalt;
5
    void gate_and(literalt a, literalt b, literalt o);
    void gate_or(literalt a, literalt b, literalt o);
    void gate_xor(literalt a, literalt b, literalt o);
    void gate_nand(literalt a, literalt b, literalt o);
10 void gate_nor(literalt a, literalt b, literalt o);

    literalt gate_and(literalt a, literalt b);
    literalt gate_or(literalt a, literalt b);
    ...
15 literalt neue_variable();

    literalt pos(literalt a) { return a; }
    literalt neg(literalt a) { return -a; }
    ...
```

```
...  
unsigned anzahl_variablen;  
  
typedef std::list<literalt> klauselt;  
5 typedef std::list<klauselt> klausel_listet;  
  
klausel_listet klausel_liste;  
  
void dimacs(std::ostream &out);  
10 };
```



```
knft::literalt carry(  
    knft &knf,  
    knft::literalt a, knft::literalt b, knft::literalt c)  
{  
5   knft::literalt s1=knf.gate_and(a, b);  
    knft::literalt s2=knf.gate_and(a, c);  
    knft::literalt s3=knf.gate_and(b, c);  
  
    return knf.gate_or(s1, knf.gate_or(s2, s3));  
10 }
```

```
void rca(  
    knft &knf, unsigned n,  
    knft::literals a[], knft::literals b[],  
    knft::literals c, knft::literals &cout,  
5    knft::literals sum[])  
{  
    for(unsigned i=0; i<n; i++)  
    {  
        sum[i]=knf.gate_xor(  
10            knf.gate_xor(a[i], b[i]),  
                c);  
  
        c=carry(knf, a[i], b[i], c);  
    }  
15    cout=c;  
}
```

- ▶ Bisher nur kombinatorische Schaltungen
- ▶ Fehler in Schaltungen mit Registern aber viel schwieriger zu finden!

- ▶ Gegeben:
 1. Schaltung mit Registern
 2. Testbench mit `assert` o.ä.

- ▶ Können wir SAT verwenden, um Fehler im Schaltkreis zu finden?

⇒ Übung

Erinnerung:

Definition (Transitionssystem)


Ein Transitionssystem ist ein Tripel $\langle S, I, T \rangle$ mit

- ▶ S : Menge der Zustände
- ▶ $I \subseteq S$: Initialzustände
- ▶ $T : S \times S$: Übergangsrelation

Assertion sei p (Prädikat über S)

\Rightarrow Suche nach Zustand mit $\neg p$

Idee: begrenze Tiefe auf k Taktzyklen

 

$$I(s_0) \wedge T(s_0, s_1) \wedge \dots \wedge T(s_{k-1}, s_k) \wedge \bigvee_{i=0}^k \neg p(s_i)$$

$$T \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$$

$$T(s, s') \iff s'.x = s.x + 1$$

$$\text{Und: } I(s) \iff s.x = 0 \vee s.x = 1$$

$$T \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$$

$$T(s, s') \iff s'.x = s.x + 1$$

$$\text{Und: } I(s) \iff s.x = 0 \vee s.x = 1$$

Mit $k = 4$:

$$(s_0.x = 0 \vee s_0.x = 1)$$

$$\wedge s_1.x = s_0.x + 1$$

$$\wedge s_2.x = s_1.x + 1$$

$$\wedge s_3.x = s_2.x + 1$$

$$\wedge s_4.x = s_3.x + 1$$

(noch ohne Eigenschaft)

Die Assertion sei $x \leq 20$.

Mit $k = 4$:

$$\begin{aligned} & (s_0.x = 0 \vee s_0.x = 1) \\ \wedge & \quad s_1.x = s_0.x + 1 \\ \wedge & \quad s_2.x = s_1.x + 1 \\ \wedge & \quad s_3.x = s_2.x + 1 \\ \wedge & \quad s_4.x = s_3.x + 1 \\ \wedge & \quad (s_0.x > 20 \vee s_1.x > 20 \vee s_2.x > 20 \vee s_3.x > 20 \vee s_4.x > 20) \end{aligned}$$

1. Verilog wird synthetisiert: Netzliste aus Gattern
2. Netzliste wird in KNF übersetzt
3. SAT findet Fehler in KNF
4. Ergebnis des SAT-Solvers (erfüllende Zuweisung) wird in Testbench übersetzt
5. Testbench wird in Simulator (z.B. ModelSim) visualisiert

Bekannte Tools: Cadence SMV, ebmc